

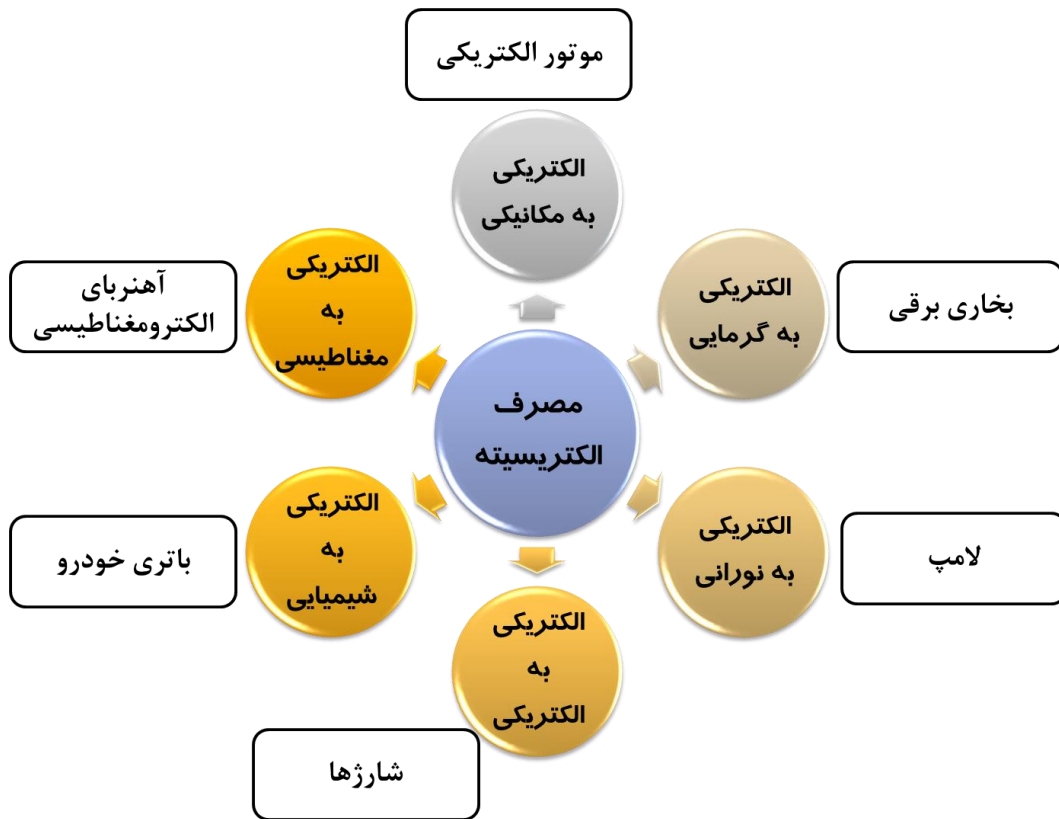


مصارف الکتريسته :

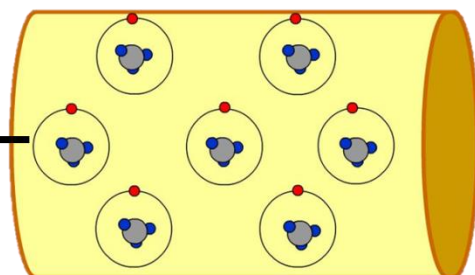


الکتريسته :

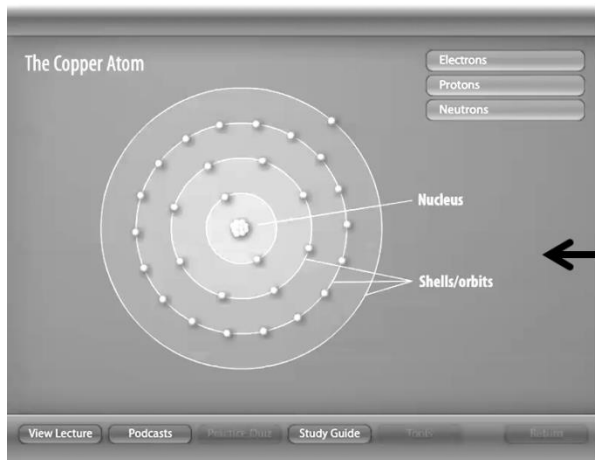- همه مواد از مولکول ساخته شده
- مولکول از اتم ساخته شده
- اتم دارای دو بخش هسته و الکترون است



سیم برق

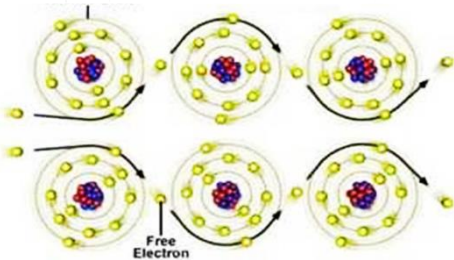

تعریف الکترون آزاد : الکترون های مدار آخر اتم که بوسیله ی انرژی خارجی از مدار خارج می شوند را الکترون آزاد می گویند .



چگونگی ایجاد جریان الکتریکی در درون یک سیم :

حرکت الکترون های آزاد در یک جهت خاص در درون یک سیم فلزی باعث ایجاد جریان الکتریکی در آن سیم می شود .

مراحل تولید انرژی الکتریکی ، انتقال و توزیع آن :

- ✓ تولید : در نیروگاه ، مولد الکتریکی برق تولید می کند
- ✓ انتقال : برق بوسیله دکل ها به شهر منتقل می شود
- ✓ توزیع : پس از کاهش ولتاژ ، بوسیله تیرهای برق یا کابل های زیرزمینی ، میان مراکز مصرف توزیع می شود

وسایل الکتریکی :

- ✓ با برق متناوب شهری (AC) کار می کنند . (برق ۲۲۰ ولت)
- ✓ اتو ، چرخ گوشت ، پنکه و ...



وسایل الکترونیکی :

- ✓ با برق مستقیم (DC) کار می کنند . (کمتر از ۲۴ ولت)
- ✓ دوربین فیلم برداری ، تلویزیون ، ویدیو سی دی و ...



قطعات تشکیل دهنده وسایل الکترونیکی :

مقاومت ، خازن ، سلف ، دیود ، ترانزیستور و آی سی که روی « بُرد » مخصوص نصب می کنند .



تأمین جریان برق مستقیم :

جریان برق مستقیم توسط باتری تأمین می شود و یا مبدل ها جریان برق متناوب را به جریان برق مستقیم تبدیل می کنند

کمیت های الکتریکی و واحد اندازه گیری آن ها :

دستگاه اندازه گیری	واحد کمیت های الکتریکی		کمیت	
	علامت	نام	علامت	نام
ولت سنج	v	ولت	V یا E	ولتاژ (اختلاف پتانسیل)
آمپر سنج	A	آمپر	I	شدت جریان الکتریکی
اُهم سنج	Ω	اُهم	R	مقاومت الکتریکی

واحد کمیت	→	کمیت
(v) ولت	→	ولتاژ یا اختلاف پتانسیل (V)
(A) آمپر	→	شدت جریان الکتریکی (I)
(Ω) اُهم	→	مقاومت الکتریکی (R)

کهنتمه: برای راحتی کار از علامت های قراردادی استفاده می کنند ، مثلاً:

$V=3V$ (یعنی اختلاف پتانسیل مساوی ۳ ولت است)

$I=5A$ (یعنی شدت جریان الکتریکی مساوی ۵ آمپر است)


$R=60\Omega$ (یعنی مقاومت الکتریکی مساوی ۶۰ اُهم است)



کهنتمه: از طریق مالتی متر عقربه ای و دیجیتال می توان هر سه کمیت را اندازه گیری کرد.

رابطه بین مقاومت (R)، ولتاژ (V) و جریان الکتریکی (I) :

$$R = \frac{V}{I} \rightarrow V = RI$$

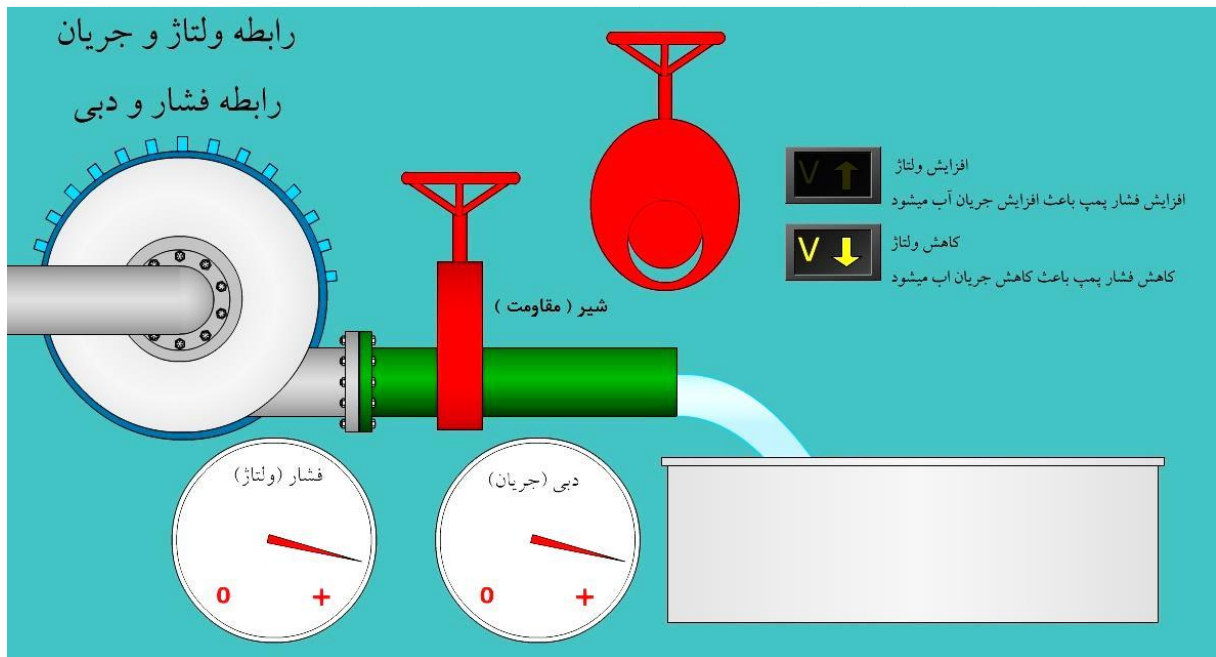

کهنتم:

$$R = \frac{V}{I}$$

هرچه مقاومت \downarrow ، ولتاژ \uparrow و در نتیجه جریان \uparrow

هرچه مقاومت \uparrow ، ولتاژ \downarrow و در نتیجه جریان \downarrow

مثال:

اگر از یک لامپ رشته ای که با برق شهر (۲۲۰ ولت) کار می کند ، جریان ۰/۴۵ آمپر عبور کند مقدار مقاومت اهمی آن چقدر است ؟

$$R = \frac{V}{I} = \frac{220}{0.45} = 488 \Omega$$

تعریف توان : میزان مصرف یا تولید انرژی الکتریکی بر حسب توان الکتریکی بیان می شود که آن را با حرف P نشان می دهند و واحد آن وات (W) است .

$$P = V \cdot I$$

کهنتم: رابطه بین توان (P) ، ولتاژ (V) و جریان الکتریکی (I) :

مثال:

از یک مقاومت ۱۰ اهمی ، جریانی برابر با ۲ آمپر عبور می کند. چه مقدار توان در این مقاومت تلف می شود؟

روش دوم:

$$P = RI^2$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = 10 \times (2)^2 = 10 \times 4 = 40 \text{ W}$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$


روش اول:

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow 10 = \frac{V}{2} \Rightarrow V = 20 \text{ v}$$

$$P = V \cdot I \Rightarrow P = 20 \times 2 \Rightarrow P = 40 \text{ W}$$

تعریف مقاومت : هر قطعه ای که در مسیر عبور الکترون ها قرار می گیرد و باعث گردد که الکترون های کمتری از

مدار عبور کند مقاومت نامیده می شود .

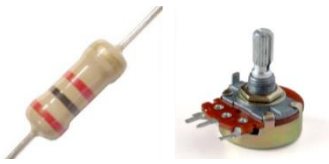

کهنتمه: کار اصلی مقاومت ها ، کنترل مقدار ولتاژ و جریان است .


کهنتمه: مقاومت ها به دو صورت ثابت و متغیر ساخته می شود .

کهنتمه: کربن به علت مقاومت الکتریکی زیار ماده ی اصلی بیش تر مقاومت های

مورد استفاده در مدارهای الکترونیکی می باشد

کهنتمه: واحد اندازه گیری مقاومت های الکتریکی اهم (Ω) است

کهنتمه:

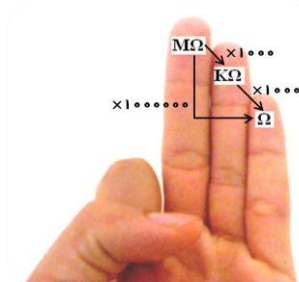

$$1M\Omega = 1000K\Omega$$

$$1K\Omega = 1000\Omega$$

$$1M\Omega = 1000000\Omega$$

مثال : در یک مقاومت الکتریکی $18K\Omega$ چند Ω است ؟


کیلو اهم	اهم
$18K\Omega$? Ω
$1K\Omega$	1000Ω

$$\frac{18 \times 1000}{1} = 18000 \Omega$$

مثال : در یک مقاومت الکتریکی $26M\Omega$ چند $K\Omega$ است ؟

مگا اهم	کیلو اهم
$26M\Omega$? $K\Omega$
$1M\Omega$	$1000K\Omega$
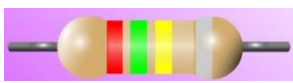
$$\frac{26 \times 1000}{1} = 26000 k\Omega$$



رنگ	نوار اول	نوار دوم	نوار سوم	نوار چهارم
سیاه	۰	۰	-	
قهوه ای	۱	۱	$\times 10$	$\pm 1\%$
قرمز	۲	۲	$\times 100$	$\pm 2\%$
نارنجی	۳	۳	$\times 1000$	
زرد	۴	۴	$\times 10000$	
سبز	۵	۵	$\times 100000$	
آبی	۶	۶	$\times 1000000$	
بنفش	۷	۷	$\times 10^7$	
خاکستری	۸	۸	$\times 10^8$	
سفید	۹	۹	$\times 10^9$	
طلایی	-	-	$\div 10$	$\pm 5\%$
نقره ای	-	-	$\div 100$	$\pm 10\%$

سفینز سایخس

تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای رنگی :


۱ - نوار اول ← عدد

۲ - نوار دوم ← عدد

۳ - نوار سوم ← ضرب

۴ - نوار چهارم ← درصد خطا

مثال :

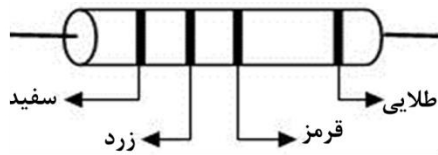


با توجه به جدول کدهای رنگی مقدار مقاومت زیر را برحسب کیلو اهم تعیین کنید ؟

$$94 \times 100 = 9400 \Omega \pm 5\%$$

$$9400 \div 1000 = 9.4K\Omega \pm 5\%$$

مثال :

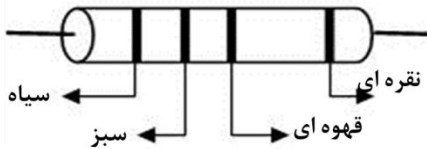


با توجه به جدول کدهای رنگی مقدار مقاومت زیر را برحسب کیلو اهم تعیین کنید ؟

$$5 \times 10 = 50 \Omega \pm 10\%$$

$$50 \div 1000 = 0.05K\Omega \pm 10\%$$


مثال :

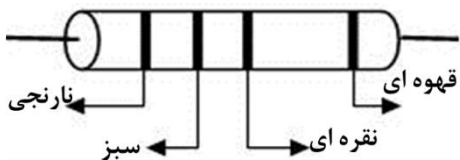

با توجه به جدول کدهای رنگی مقدار مقاومت زیر را برحسب اهم تعیین کنید ؟


$$35 \div 100 = 0.35 \Omega \pm 1\%$$

مثال :

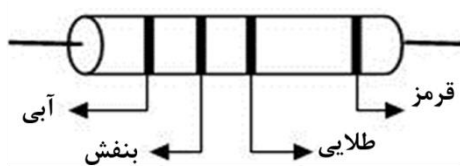

با توجه به جدول کدهای رنگی مقدار مقاومت زیر را برحسب اهم تعیین کنید ؟

$$47 \div 10 = 4.7 \Omega \pm 2\%$$

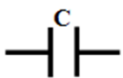

خازن :

کهنتمه: کار اصلی خازن ذخیره انرژی می باشد .



خازن های الکترولیتی

کهنتمه: خازن ها در انواع : خازن های الکترولیتی ، عدسی ، ورقه ای ، میکا و ...

موجود هستند

خازن های عدسی


کهنتمه: واحد اندازه گیری خازن ، فاراد (F) می باشد .

کهنتمه: ظرفیت خازن ها بیشتر بر حسب میکروفاراد (μF) و نانوفاراد (nF) بیان می

شود (هر میکروفاراد = 1000 نانوفاراد می باشد)



اندازه	نام
0/001	m میلی
0/000001	μ میکرو
0/00000001	n نانو

دیوهای نورانی

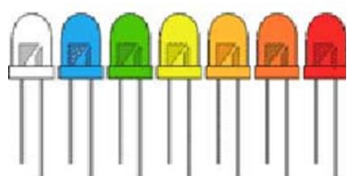

نماد مداری و ساختمان داخلی LED

دیود معمولی

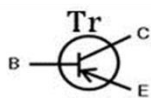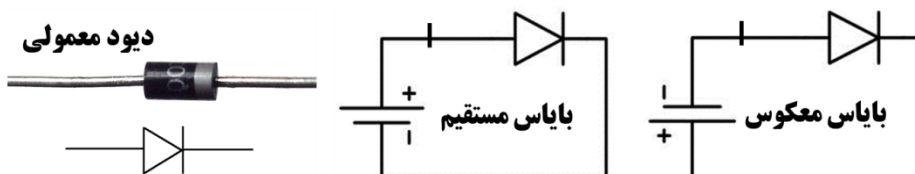

ترانزیستور


- ✓ ترانزیستور دارای سه پایه ی امیتر «E»، کلکتور «C» و بیس «B» می باشد
- ✓ وظیفه ی اصلی ترانزیستورها، تقویت ولتاژ و جریان و به عنوان کلید قطع و اشبا.

مدار مجتمع یا IC




- ✓ این قطعه از تعداد زیادی مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور ساخته شده است
- ✓ نکته سیزده: مواد سازنده ی IC سیلیکون است.



آشنایی با مدار الکتریکی

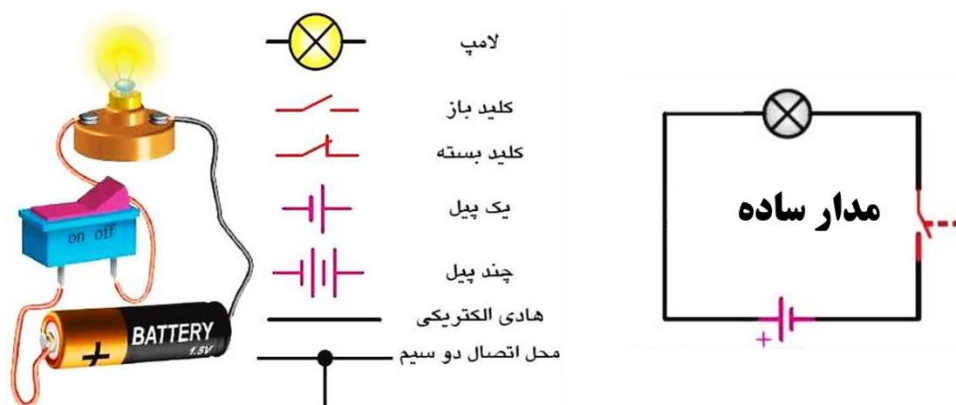

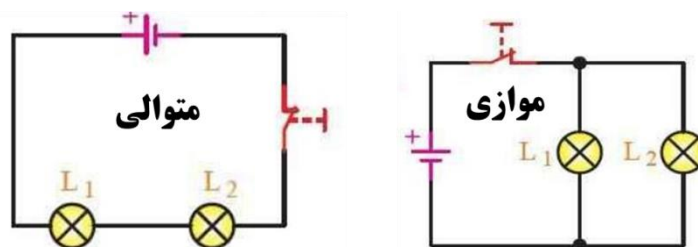آشنایی با مدارهای الکتریکی سری (متوالی) و موازی



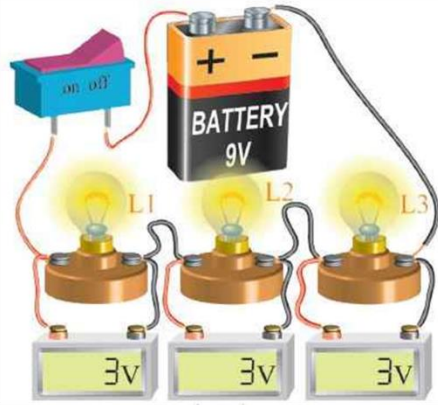
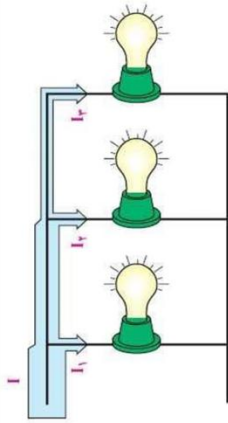
مقدار ولتاژ و شدت جریان در حالت موازی و متوالی :



حالت موازی :
ولتاژ کل با ولتاژ لامپ ها برابر است
 $V=V_1=V_2=V_3$
مقدار جریان کل بر تعداد لامپ ها تقسیم می شود
 $I=I_1+I_2+I_3$



حالت متوالی :
مقدار ولتاژ کل بر تعداد لامپ ها تقسیم می شود
 $V=V_1+V_2+V_3$
جریان کل با جریان لامپ ها برابر است
 $I=I_1=I_2=I_3$

اتصال مقاومت ها بطور سری و موازی :

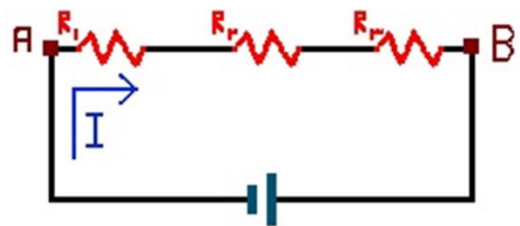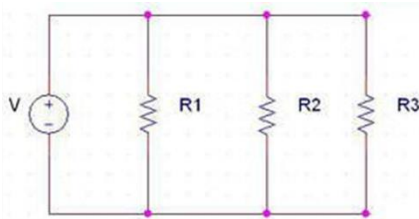

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

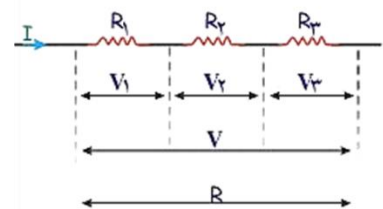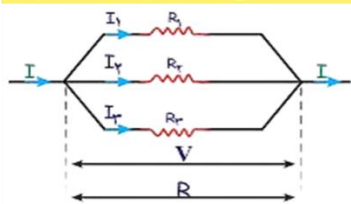


حالت موازی :
ولتاژ کل با ولتاژ مقاومتها برابر است
 $V=V_1=V_2=V_3$
مقدار جریان کل بر تعداد مقاومت ها تقسیم می شود
 $I=I_1+I_2+I_3$

حالت متوالی :
مقدار ولتاژ کل بر تعداد مقاومت ها تقسیم می شود
 $V=V_1+V_2+V_3$
جریان کل با جریان مقاومتها برابر است
 $I=I_1=I_2=I_3$

مثال :

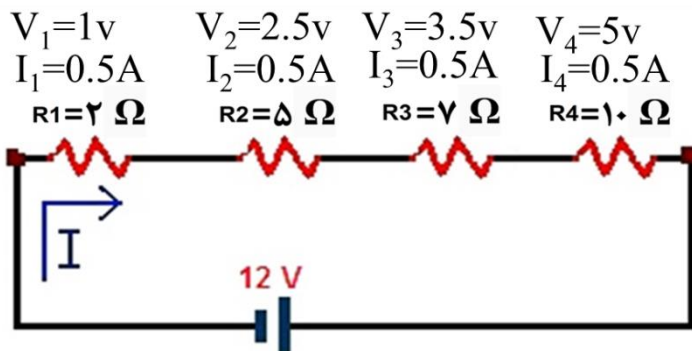چهار مقاومت به اهم های ۱۰ - ۷ - ۵ - ۲ به یک منبع ولتاژ ۱۲ ولت به شکل سری بسته شده اند . مقدار مقاومت کل مدار و جریان موجود در آن و ولتاژ هر مقاومت را حساب کنید.



$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$R_{\text{کل}} = 2+5+7+10=24\ \Omega$$

$$R = 24\ \Omega \text{ کل}$$

$$V = 12v \text{ کل}$$

$$I = ? \text{ کل}$$


$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow 24 = \frac{12}{I} \Rightarrow I = 0.5A$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = I_4$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow V = RI$$

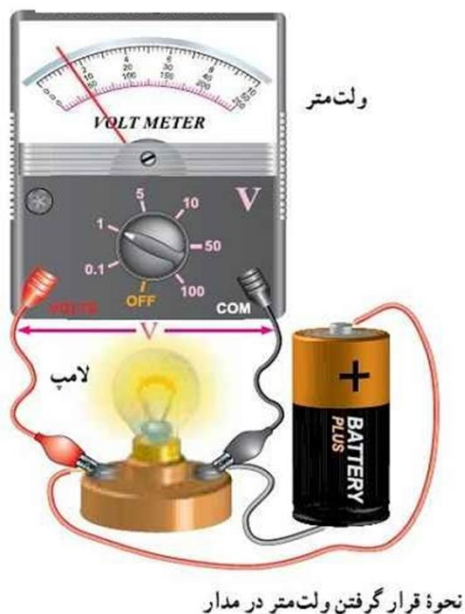چگونگی اندازه گیری جریان و ولتاژ در مدار های الکتریکی



نکته: آمپرسنج باید به صورت متوالی در مدار قرار گیرد و ولت سنج به صورت موازی




تعریف لحیم کاری : اتصال دو قطعه فلز نازک به یکدیگر بوسیله ی سیم لحیم (

آلیاژی از قلع و سرب) را لحیم کاری می گویند.

کهنه: در لحیم کاری، سیم لحیم به وسیله ی گرمای ی هویه ذوب شده و دو نقطه به هم وصل می شود.

کهنه: لحیم کاری در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت الکترونیک کاربرد فراوان دارد.

ابزارهای لحیم کاری

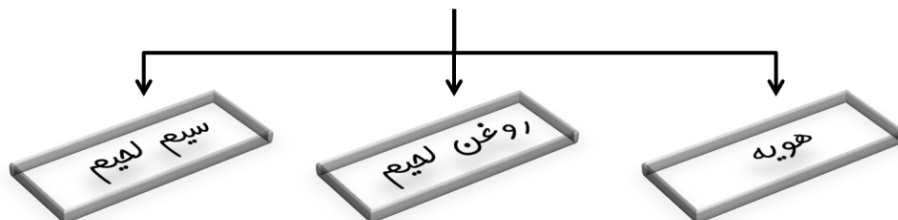

هویه

- ✓ برای گرم کردن محل لحیم کاری از وسیله ای به نام هویه استفاده می شود. انواع هویه:
- ✓ هویه ی دستی: برای داغ کردن این هویه، از شعله ی چراغ کوره ای استفاده می شود
- ✓ هویه ی برقی: برای داغ کردن آن از انرژی الکتریکی استفاده می شود.

روغن لحیم

- ✓ برای تمیز کردن محل لحیم کاری و انجام بهتر لحیم کاری از روغن لحیم استفاده می شود
- ✓ هنگامی که روغن لحیم در محل لحیم کاری مالیده شود در اثر حرارت هویه ذوب می گردد و اکسید فلز را در خود حل می کند و سطح لحیم کاری را تمیز می نماید

سیم لحیم

- ✓ انواع مختلفی دارد. این سیم بسیار نرم است و جنس آن از قلع و سرب است که با نسبت ۵۰ درصد با هم آلیاژ شده اند.
- ✓ نوعی از سیم های لحیم، خود دارای روغن لحیم است که در صورت استفاده از آن به روغن لحیم نیازی نیست.

مراحل لحیم کاری

- ۱ سیم لحیم باید متناسب با جنس کار انتخاب شود.
- ۲ محل اتصال دو قطعه فلز را تمیز کنید.
- ۳ محل اتصال را به روغن لحیم آغشته کنید.
- ۴ دو قطعه ی مورد نظر را در کنار یا روی هم بگذارید.
- ۵ هویه را گرم و آن را لحیم اندود کنید.
- ۶ با قرار دادن هویه در کنار محل اتصال، عمل لحیم کاری را انجام دهید.

نکات ایمنی در لحیم کاری:

- ✓ از شوخی کردن پرهیز کنید .
- ✓ سیم هویه ی برقی ، سالم و بدون عیب باشد .
- ✓ هرگز هویه ی داغ را روی میز چوبی یا جایی که احتمال آتش سوزی دارد ، قرار ندهید .
- ✓ نوک هویه ی داغ را داخل روغن لحیم فرو نبرید، زیر گازهایی که از آن متصاعد می شوند ، سمی اند .
- ✓ برای نگه داشتن قطعه ی کار هنگام لحیم کاری از انبردست استفاده کنید .